

第七章 半导体存储器

半导体存储器是存放大量的二值信息的部件。用以存储不同程序的操作指令，或待计算处理的数据等，是数字系统不可缺少的组成部分。

半导体存储器的结构:

基本存储单元cell:


存放一位二进制信息

位线 bit

4-bit = nibble

8-bit = byte

★ 存储体
存储容量

 

存储单元


字线 word

capacity = rows X columns

2D memory array



3D memory array

 

The address of blue byte
is row 5, column 8

capacity = 字数 (words) X 位数 (bits)
= 字数 X 字长

$1K \times 4 = 1024 \times 4$ **$1K \times 8$**


$1M = 1024K$ **$1G = 1024M$**




- ★ 存储体
- ★ 地址译码器

Addressing operation

2 dimensional memory array

 


3 dimensional memory array

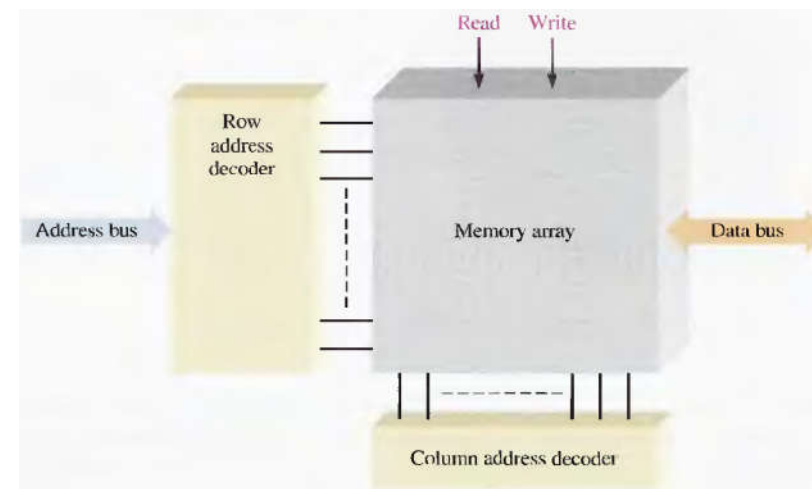


-
- ★ 存储体 **memory array**
 - ★ 地址译码器 **address decoder**
 - ★ 输入、输出电路 **input and output circuit**

Operations: Read & Write

Write

 

Read

 

半导体存储器的分类

➤ 从存取信息方式上分：

★ 只读存储器 (**Read Only Memory, ROM**)

只读存储器在正常工作时只能读出信息，而不能写入信息，ROM中的信息是在制造时写入的，可以长期保存，即断电后器件中的信息不会消失，也称为非易失性存储器。

★ 随机存取存储器 (**Random Access Memory, RAM**)

RAM在正常工作时可以随时写入或读出信息，但断电后器件中的信息也随之消失，因此称为易失性存储器。

➤ 从制造工艺上分：

★ 双极型存储器

★ 单极型存储器



第一节 只读存储器 (ROM)

ROM:是存储固定信息的存储器，使用时只能读出所存的信息而不能写入数据。

一、ROM分类：

1、固定ROM/掩膜ROM (Mask ROM):

专用ROM,用户将程序代码交给IC生产商，生产商在芯片制造过程中将用户程序代码固化在IC的ROM中，用户在使用过程只能读出不能写入。

适合于大批量生产使用，性价比高。

例：如图所示为一存储容量为 4×4 的固定ROM

- ☆ 存储矩阵 4条字线，4条位线
- ☆ 地址译码器 2位地址码
- ☆ 输出电路



☆ 地址译码器

$$W_0 = \overline{A_1} \overline{A_0} \quad W_1 = \overline{A_1} A_0$$

$$W_2 = A_1 \overline{A_0} \quad W_3 = A_1 A_0$$

地址译码器是一个与门阵列，每一个字线对应一个最小项，且是全部最小项。

☆ 存储矩阵


$$D_3 = W_3 + W_1 = A_1 A_0 + \overline{A_1} A_0$$


$$\begin{aligned} D_2 &= W_3 + W_2 + W_0 \\ &= A_1 A_0 + A_1 \overline{A_0} + \overline{A_1} \overline{A_0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_1 &= W_3 + W_2 + W_1 \\ &= A_1 A_0 + A_1 \overline{A_0} + \overline{A_1} A_0 \end{aligned}$$

$$D_0 = W_2 + W_0 = A_1 \overline{A_0} + \overline{A_1} \overline{A_0}$$


存储矩阵是一个或门阵列，每一个位线是将所对应的与项相加，是最小项之和。

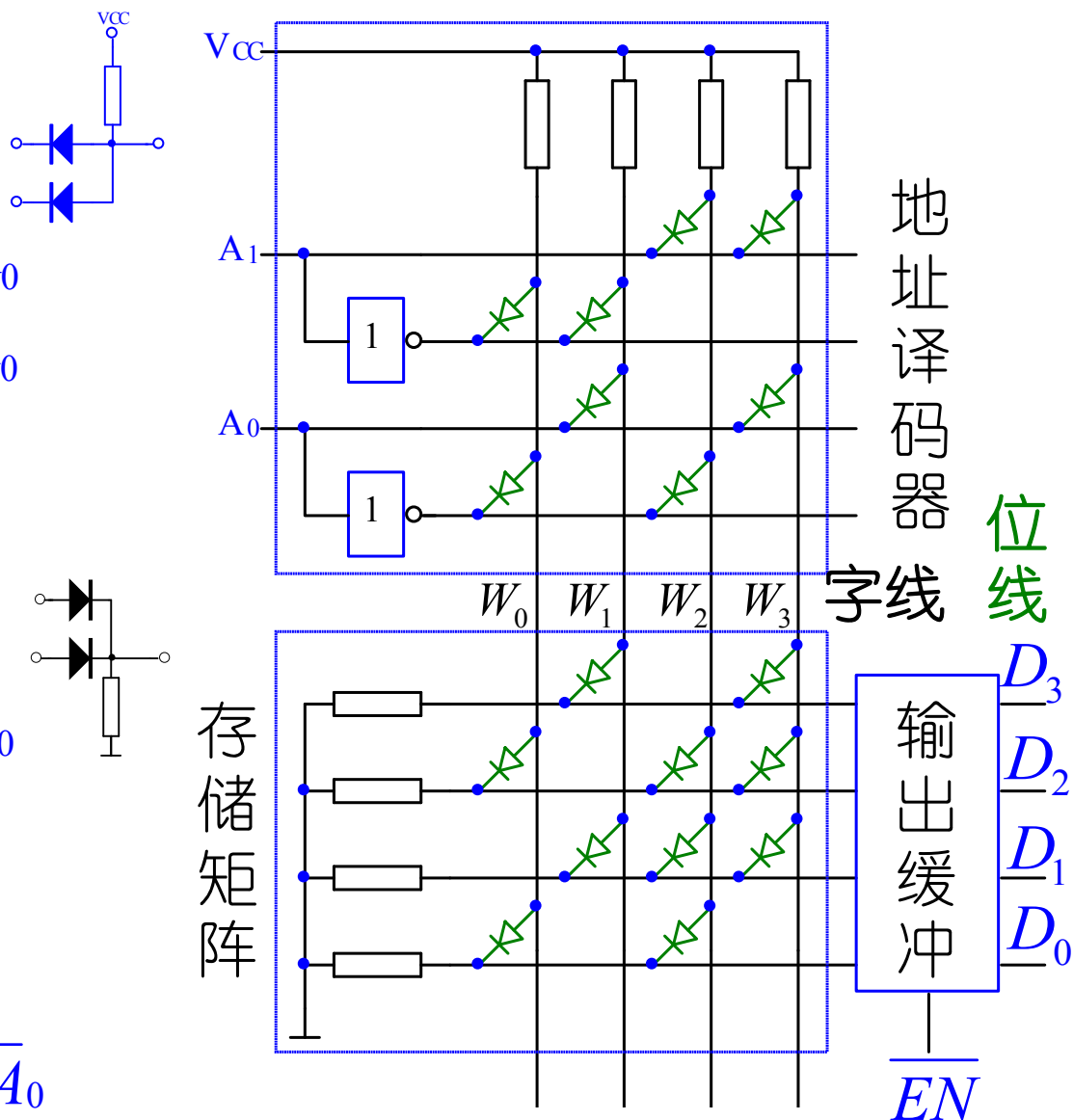

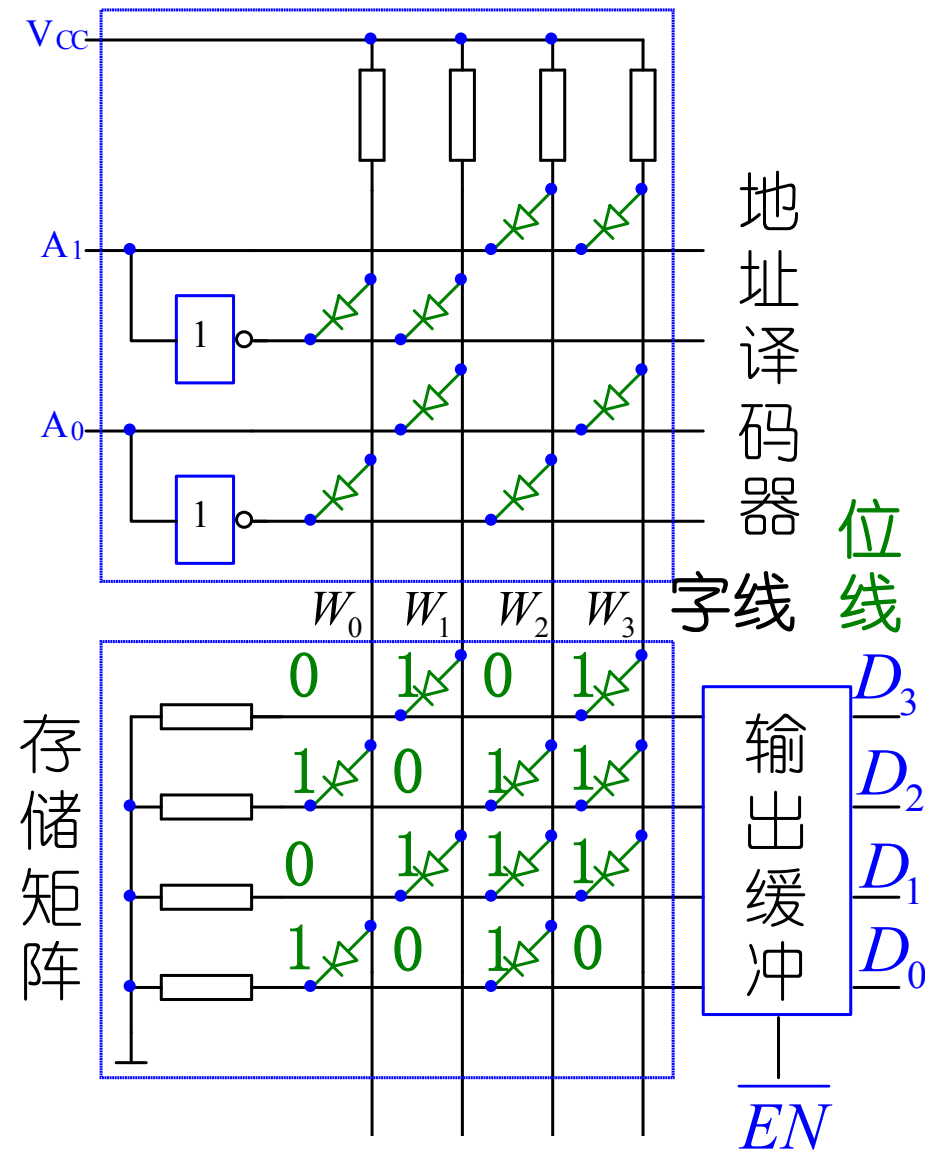


字线**W**和位线**D**的每个交叉点都是一个基本存储单元。交叉点接二极管时相当于存**1**，没有接二极管相当于存**0**。交叉点的数目就是基本存储单元数。

交叉点还可以接三极管、**MOS**管等。

 

4×4固定ROM的结点图

结点图 Node Diagram

 

与阵列

或阵列

译码器

存储内容

ROM与或逻辑阵列

A_1	A_0	W_0	W_1	W_2	W_3	D_3	D_2	D_1	D_0
0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0	1	1	1
1	1	0	0	0	1	1	1	1	0

$$W_0 = \bar{A}_1 \bar{A}_0 \quad W_1 = \bar{A}_1 A_0$$

$$W_2 = A_1 \bar{A}_0 \quad W_3 = A_1 A_0$$

$$D_3 = W_3 + W_1 = A_1 A_0 + \bar{A}_1 A_0$$

$$D_2 = W_3 + W_2 + W_0 = A_1 A_0 + A_1 \bar{A}_0 + \bar{A}_1 \bar{A}_0$$

$$D_1 = W_3 + W_2 + W_1 = A_1 A_0 + A_1 \bar{A}_0 + \bar{A}_1 A_0$$


$$D_0 = W_2 + W_0 = A_1 \bar{A}_0 + \bar{A}_1 \bar{A}_0$$

逻辑函数发生器



2、可编程ROM (Programmable ROM, PROM)

PROM所存的数据，由用户自己根据要求写入。但是只能写一次，不允许第二次改写。

 

适合于小批量试产使用，有保密位，可以加密。





3、可擦除可编程ROM (Erasable EPROM, EPROM)

EPROM:用紫外光可以擦除ROM中全部信息。擦除时间几分钟，然后用专用编程器进行编程写入。

EEPROM:电可擦除ROM，直接在编程器上用电压信号进行擦除。重新写入和擦除同步进行。擦

  EAPROM:直接在系统中擦除和改写，容，也可以只擦除部分字节。正常使用只
程序调试期间使用



	与阵列 (地址译码)	或阵列 (存储矩阵)
ROM	固定	固定
PROM	固定	可编程 (一次)
EPROM	固定	可编程 (多次)
PLA	可编程	可编程

PLA, Programmable Logic Array


ROM:与阵列是固定的，是不可编程的，叫做完全译码器，如果有 n 位地址输入，与阵列就必须存储 2^n 个最小项。或阵列根据需要是可编程的。**缺点：**不使用的最小项占用存储容量。

PLA特点:与阵列、或阵列都是可编程的，不使用的最小项不占用存储容量。



第二节 可编程逻辑阵列 (PLA)

一、PLA的结构与工作原理

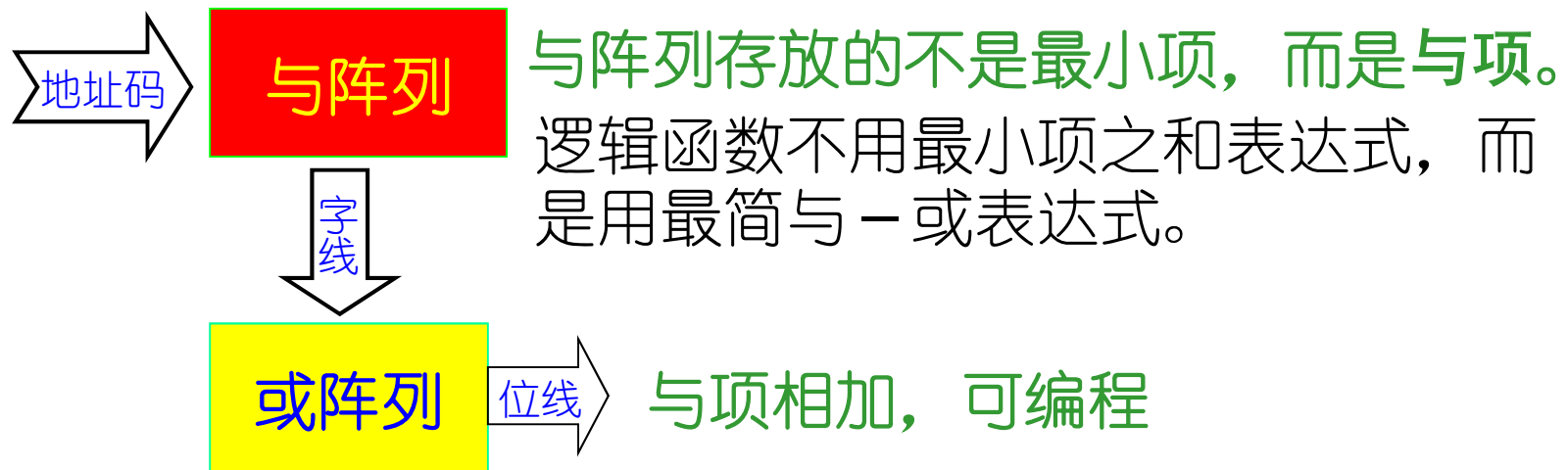

存储容量 = 输入端数 × 与项数 × 输出端数

二、PROM应用举例

例1：用**ROM**实现4位二进制到格雷码的转换。



代码转换表

A	B	C	D	W	X	Y	Z
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0

① 列真值表：

② 由真值表写出最小项之和表达式。

$$W = \sum m(8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

$$X = \sum m(4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)$$

$$Y = \sum m(2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13)$$

$$Z = \sum m(1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14)$$

③ 根据最小项画出与或逻辑阵列图

☆ 先画地址译码器，四变量，八输入，十六个最小项， 8×16 阵列。

☆ 再画或阵列，有四输出，每个输出按最小项加表示。共 4×16 阵列。



★ 选用存储容量 = 16×4 的 PROM 实现，令：

PROM 地址码 $A_3 \sim A_0 = ABCD$

则 PROM $D_3 \sim D_0 = WXYZ$




$$W = \sum m(8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

$$X = \sum m(4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)$$

$$Y = \sum m(2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13)$$

 
$$Z = \sum m(1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14)$$



点阵图相当于将真值表存入 PROM。

与阵列：不可编程，所有最小项都必须全部画出。

或阵列：可编程，根据要求选用。

 

2、用ROM实现组合逻辑函数

例2：用ROM实现一位全加器

全加器真值表：


A	B	C_i	S	C_o
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

最小项之和表达式

$$S = \sum_m(1, 2, 4, 7)$$

$$C_o = \sum_m(3, 5, 6, 7)$$

画点阵图：

 

3、用PLA实现组合逻辑函数

例3：用PLA实现4位二进制到格雷码的转换。

A	B	C	D	W	X	Y	Z
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0

解： 1、列真值表

2、写出逻辑函数最简与-或式。

★卡诺图法。 ★直接观察法。

W=A

$$X=A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}$$

$$Y=B \oplus C = \overline{B}C + B\overline{C}$$

$$Z=C \oplus D = \overline{C}D + C\overline{D}$$

地址译码器输出字线是7个

与项而不是最小项。

令字线: $P_0 = A$ $P_3 = \overline{B}C$ $P_6 = C\overline{D}$

$$P_1 = \overline{A}B$$

$$P_4 = B\overline{C}$$

$$P_2 = A\overline{B}$$

$$P_5 = \overline{C}D$$

格雷码

$$W=P_0$$

$$Y=P_3+P_4$$


输出:

$$X=P_1+P_2$$

$$Z=P_5+P_6$$



3、画PLA阵列图

 

★4个变量，八条输入线，对应每个输入变量的原变量和反变量。

★有几个与项画几条字线。

$$P_0 = A \quad P_1 = \bar{A}B \quad P_2 = A\bar{B}$$

$$P_3 = \bar{B}C \quad P_4 = B\bar{C} \quad P_5 = \bar{C}D$$

$$P_6 = C\bar{D}$$

★或阵列是与项相加

存储容量为： $8 \times 7 \times 4$

同样一个码制变换电路，ROM占用存储单元个数比PLA占用个数要多很多。

用同样的硅片面积PLA可以实现更多逻辑功能。




第三节 随机存储器 (RAM)


RAM又可以分为静态存储器SRAM和动态存储器DRAM两类，DRAM存储单元结构非常简单，它所能达到的集成度远高于SRAM,但DRAM的工作速度没有SRAM快。

➤ 静态随机存储器 (SRAM)

1. SRAM的结构:

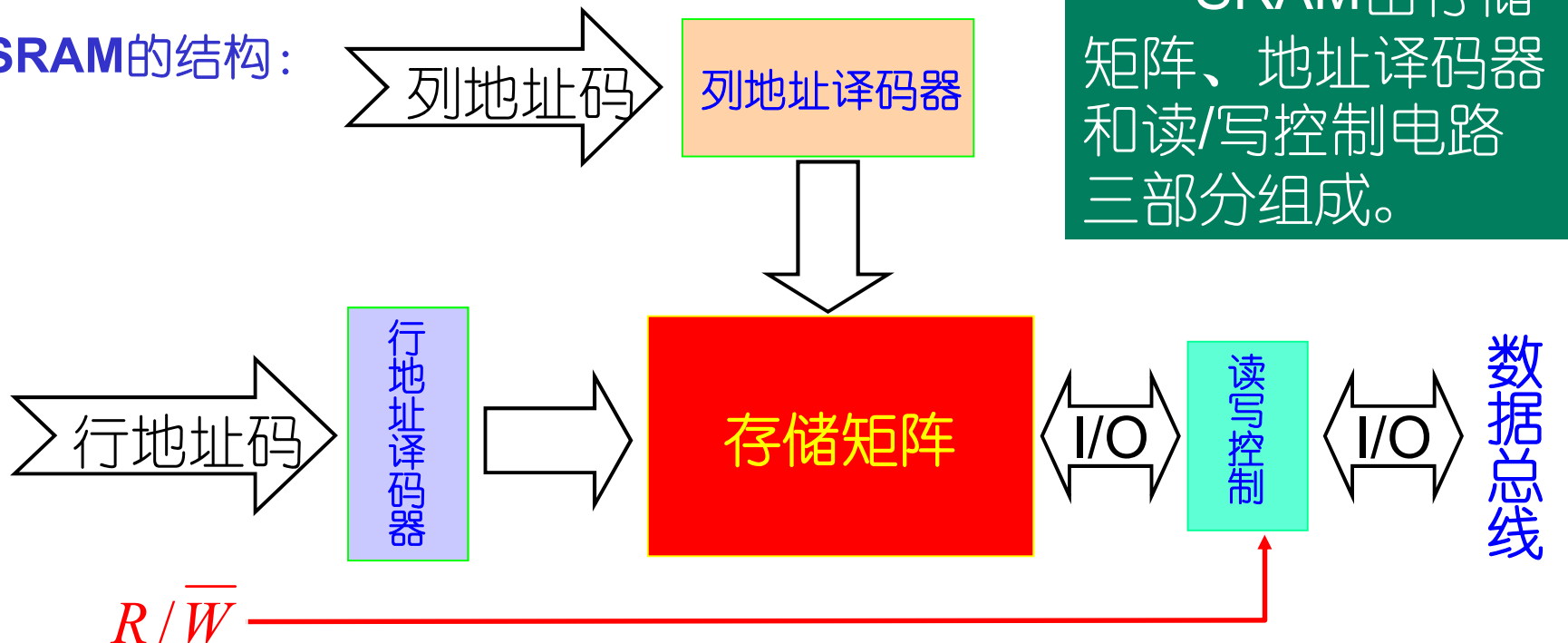

2. SRAM的基本存储单元:

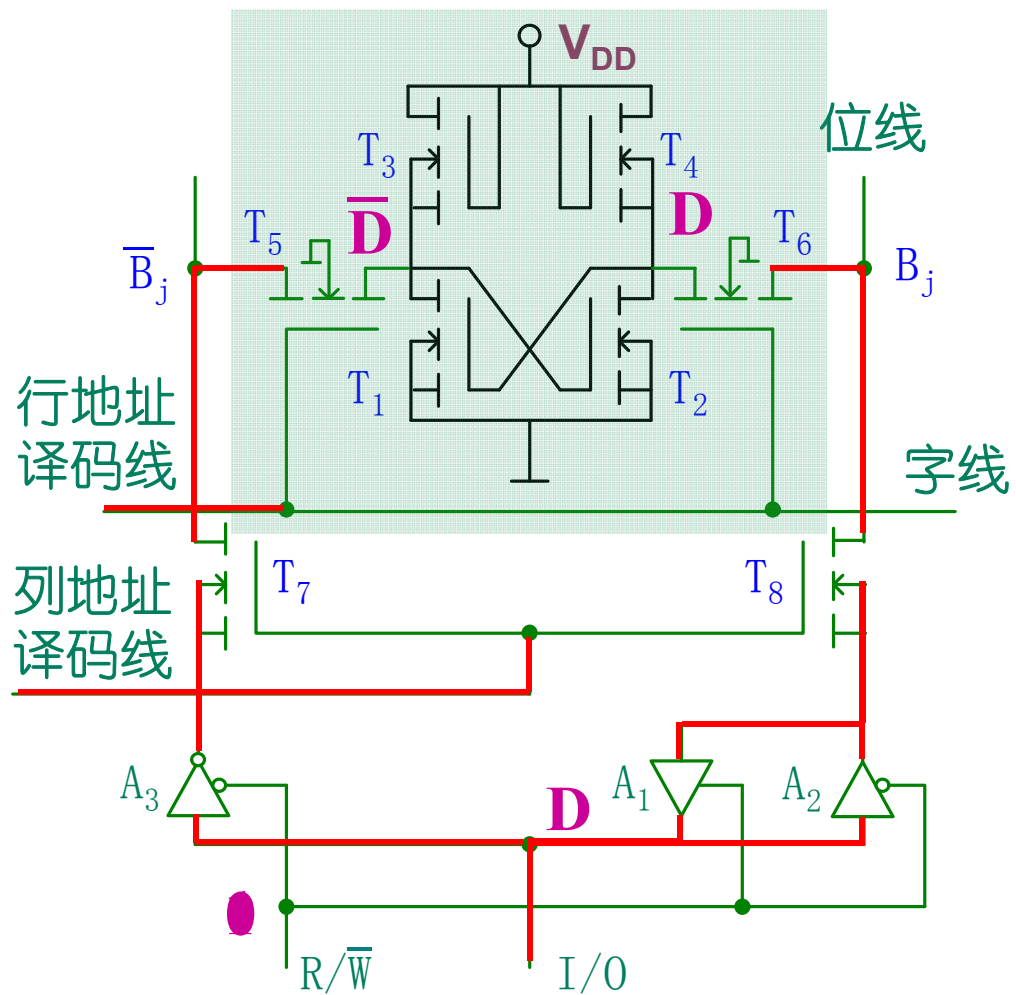

工作原理：

✈ 写入：行、列地址选中


T_5, T_6, T_7, T_8 导通,
 $R/\overline{W}=0$

➤ 读出：行、列地址选中

T_5, T_6, T_7, T_8 导通,
 $R/\overline{W}=1$



2. SRAM的基本存储单元:

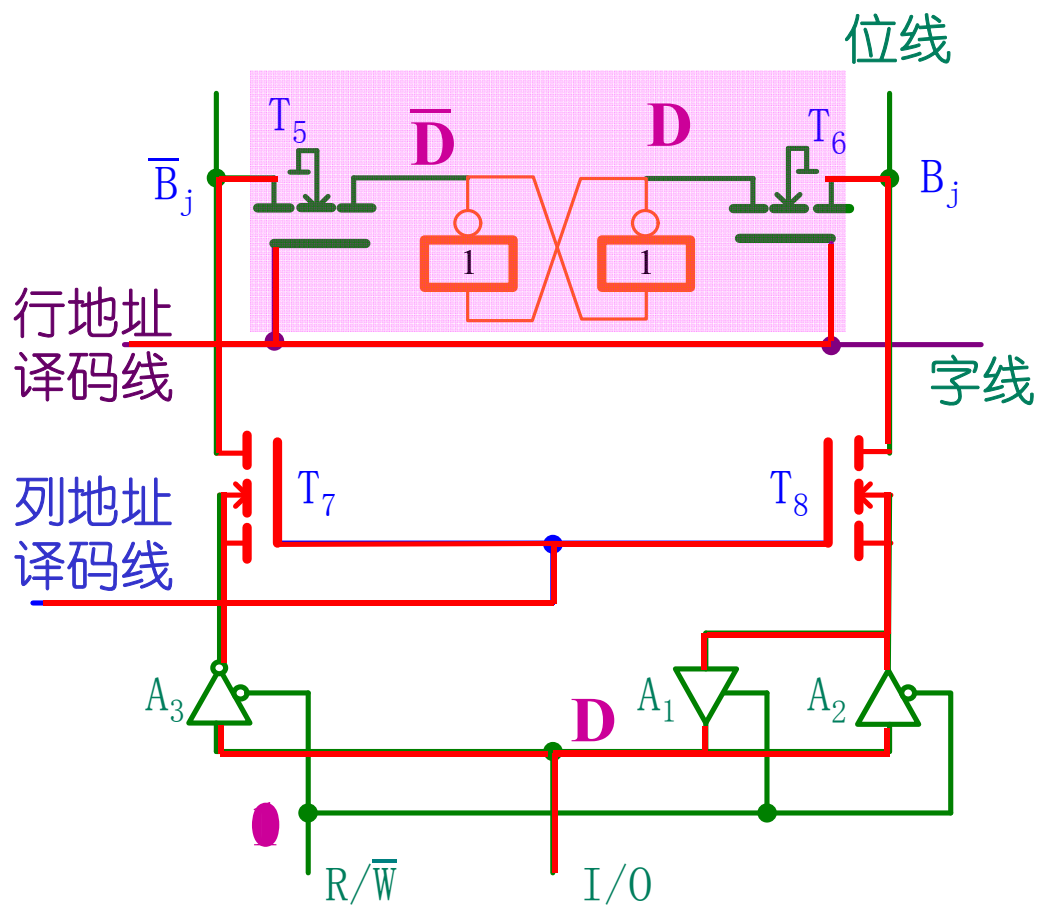


工作原理:

➤ 写入: 行、列地址选中


T_5, T_6, T_7, T_8 导通,
 $R/\bar{W}=0$

➤ 读出: 行、列地址选中


T_5, T_6, T_7, T_8 导通,
 $R/\bar{W}=1$

 

例. 256 × 1位RAM

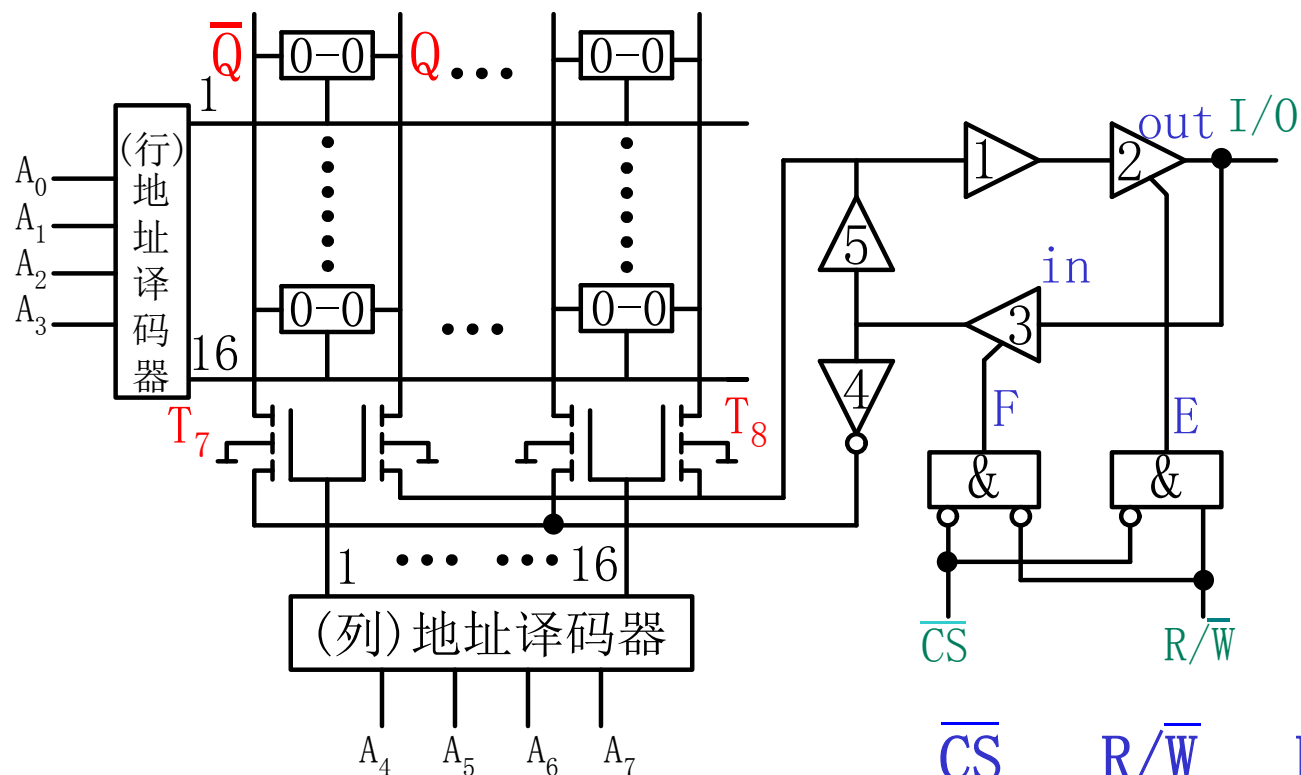

框图:

 

\overline{CS}	R/\overline{W}	E	F	
0	1	1	0	读出
0	0	0	1	写入
1	×	0	0	禁止




存储容量的扩展

例：如何将 256×4 的RAM扩展成 $64K \times 8$ 的RAM？

☆ 首先确定需要多少片进行扩展

$$\frac{64K \times 8}{256 \times 4} = 512 \text{ 片}$$

☆ 位扩展

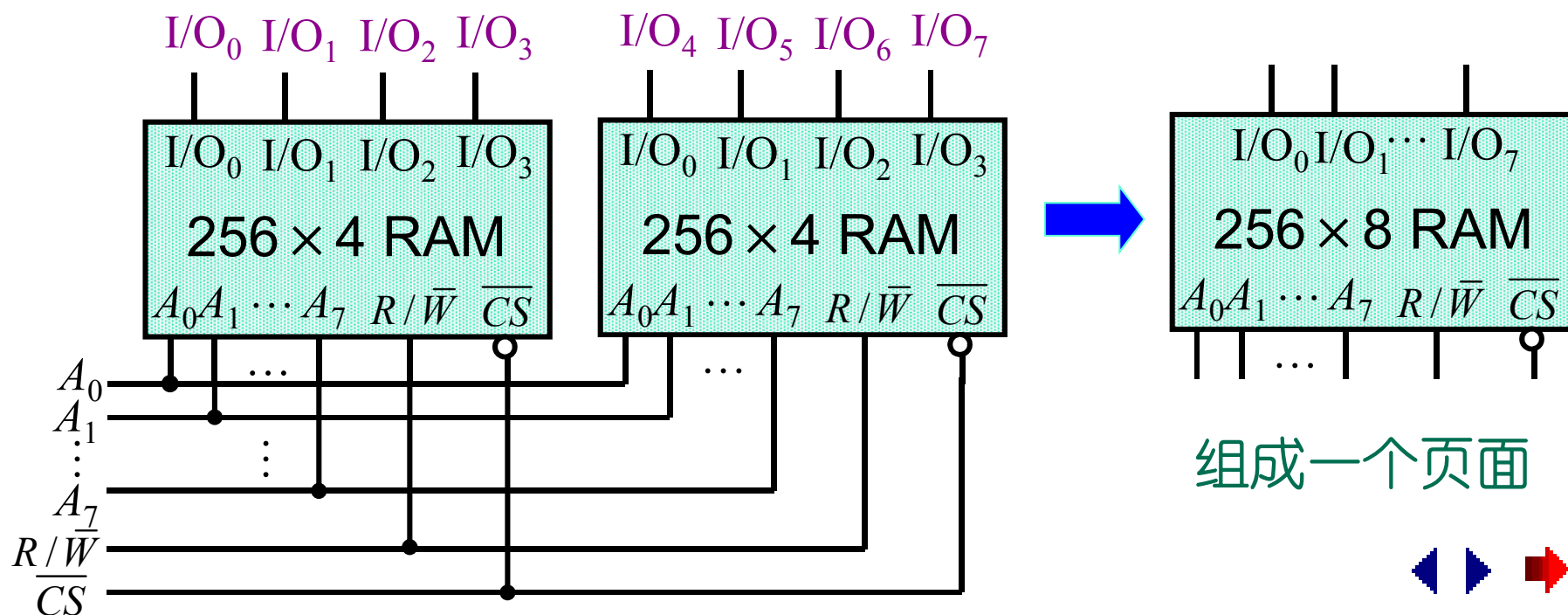

☆ 字扩展

64K × 8 RAM需16位地址码 $A_{15} \sim A_0$ ，其中高8位作列地址码，低8位作行地址码。

